
MODUL 9
RANGKAIAN REGISTER**1. Tujuan Praktikum Modul 9**

Setelah mempraktekan modul 9, praktikan diharapkan dapat:

1. Mengetahui dan memahami konsep dasar dari rangkaian register serta dapat membedakan jenis-jenis pada register.
2. Dapat membuat rangkaian counter dan register pada quartus prime lite.
3. Praktikan dapat mengimplementasikan rangkaian register pada papan FPGA DE10 Lite


2. Alat dan bahan:

- a. Laptop dan mouse
- b. *Software* Quartus
- c. *Software* Modelsim
- d. Papan FPGA DE10-Lite

 3. Dasar Teori**3.1 Register**

Register merupakan rangkaian untuk menyimpan data per bit. Register tersusun dari rangkaian flip-flop yang digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum data diolah lebih lanjut, register juga digunakan untuk pergerakan/transmisi data pada operasi computer. Salah satu implementasi register adalah shift register atau register penggeser. Rangkaian shift register berfungsi untuk menyimpan data sementara dan untuk pergeseran data ke kiri atau ke kanan. Shift register juga terdapat beberapa macam yaitu PIPO, SISO, SIPO, PISO.

Gambar 3.1 Pergeseran Data Pada Register Geser




Modul Praktikum

3.2 Macam - macam tipe Shift Register:

 1. Register Parallel In Parallel Out (PIPO)

Register parallel in parallel out (PIPO) merupakan register geser yang input dan outputnya parallel, register geser PIPO akan mengubah format nilai dari data yang digeser dengan format data tetap parallel. Contoh : IC TTL 74LS174


Gambar 3.2.1 Register Parallel In Parallel Out (PIPO)



 2. Register Serial In Serial Out (SISO)

Register serial in serial out (SISO) merupakan register yang input dan outputnya seri. Register SISO tidak mengubah format data, yang berubah adalah nilai dari data tersebut. Contoh : IC TTL 74LS91


Gambar 3.2.2 Register Serial In Serial Out (SISO)



 3. Register Serial In Parallel Out (SIPO)

Register serial in parallel out (SIPO) merupakan register geser yang inputnya seri dan output parallel. Register ini akan menggeser data secara seri dan mengeluarkannya dalam format parallel tanpa mengubah nilai data tersebut. Contoh : IC TTL 74LS164

Gambar 3.2.3 Register Serial In Parallel Out (SIPO)




Modul Praktikum

 4. Register Parallel In Serial Out (PISO)

Register parallel in serial out (PISO) merupakan register geser yang inputnya parallel dan output seri. Register ini hanya mengubah format data parallel menjadi output serial tanpa mengubah nilai dari data tersebut.

Gambar 3.2.4 Register Parallel In Serial Out (PISO)




4. Langkah - langkah Praktikum:

4.1. Percobaan I



Implementasikan dan simulasikan rangkaian ini menggunakan software Quartus seperti berikut:

 1. Buatlah proyek Quartus baru.
2. Tulislah sebuah file Verilog yang akan menjalankan tiga buah elemen penyimpanan. Memberikan gaya perilaku kode Verilog yang menentukan pengancing D dengan gerbang. Pengancing ini dapat diimplementasikan dalam satu tabel *lookup* 4-masukan. Gunakan gaya kode yang sama untuk menentukan flip-flop.
3. Kompilasi kode anda dan gunakan *Technology Map Viewer* untuk memeriksa rangkaian yang diimplementasikan. Verifikasi bahwa pengancing menggunakan satu tabel *lookup* dan bahwa flip-flop yang diimplementasikan menggunakan fli-flop yang disediakan oleh papan FPGA DE10-Lite.
4. Gunakan Modelsim untuk mensimulasikan rangkaian yang anda buat. Gunakan file *testbench* yang disertakan berikut ini untuk menentukan masukan D dan Clock.





Modul Praktikum

Buatlah proyek baru:

  


Modul Praktikum

 
 
5. Pastikan *testbench* pada *Software* Quartus lalu berpindah ke Modelsim untuk memberikan masukan pada modul yang dibuat dengan benar dan jalankan simulasi untuk mengamati perilaku ketiga elemen penyimpan.



Compile file dan simulate

 

Modul Praktikum

  



4.2 Percobaan II

Selanjutnya kita ingin menampilkan nilai heksadesimal sebuah bilangan 8-bit A pada dua buah tampilan 7-segmen HEX3 – 2. Kita juga ingin menampilkan nilai hex dari sebuah bilangan 8-bit B pada dua tampilan 7-segmen HEX1 – 0. Nilai A dan B merupakan masukan ke rangkaian yang disediakan oleh saklar SW7–0. Untuk memasukkan nilai A dan B, pertama atur saklar ke nilai A yang diinginkan, simpan nilai saklar ini dalam sebuah register, dan kemudian ubah saklar ke nilai B yang diinginkan. Akhirnya, gunakan sebuah penjumlah untuk membuat operasi penjumlahan $S = A + B$, dan tampilkan hasil penjumlahannya di tampilan 7-segmen HEX5 – 4. Tunjukkan simpanan yang dihasilkan proses penjumlahan di LEDR[0].



1. Buat proyek Quartus baru yang akan digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian yang diinginkan di papan DE10-Lite
2. Tulis sebuah file Verilog yang menyediakan fungsionalitas yang diperlukan. Gunakan KEY0 sebagai tombol reset *active-low asynchronous*, dan KEY1 sebagai masukan clock.
3. Sertakan *pin assignments* yang diperlukan untuk saklar tekan dan tampilan 7-segmen, kemudian kompilasi rangkaiannya.

Modul Praktikum

 
 
4. Unduh rangkaian ke papan DE10-Lite dan uji fungsionalitasnya dengan menekan saklar dan mengamati keluaran tampilan.
5. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut.




Modul Praktikum

  

Modul Praktikum

  

Modul Praktikum

 

Tabel *pin assignment* yang digunakan pada modul 9

Signal Name	FPGA Pin No.	Description	I/O Standard
SW0	PIN_C10	Slide Switch[0]	3.3-V LVTTTL
SW1	PIN_C11	Slide Switch[1]	3.3-V LVTTTL
Signal Name	FPGA Pin No.	Description	I/O Standard
LED0	PIN_A8	LED [0]	3.3-V LVTTTL
Signal Name	FPGA Pin No.	Description	I/O Standard
KEY0	PIN_B8	Push-button[0]	3.3 V SCHMITT TRIGGER"
KEY1	PIN_A7	Push-button[1]	3.3 V SCHMITT TRIGGER"
Signal Name	FPGA Pin No.	Description	I/O Standard
HEX00	PIN_C14	Seven Segment Digit 0[0]	3.3-V LVTTTL
HEX01	PIN_E15	Seven Segment Digit 0[1]	3.3-V LVTTTL
HEX02	PIN_C15	Seven Segment Digit 0[2]	3.3-V LVTTTL
HEX03	PIN_C16	Seven Segment Digit 0[3]	3.3-V LVTTTL
HEX04	PIN_E16	Seven Segment Digit 0[4]	3.3-V LVTTTL
HEX05	PIN_D17	Seven Segment Digit 0[5]	3.3-V LVTTTL

